



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

---

# Tecnologie Hardware

## Dispositivi programmabili

---




Introduzione  
Programmable Logic Array  
Programmable Array Logic  
Memorie ROM  
Altri dispositivi programmabili

---



- Sono dispositivi hardware che mettono a disposizione
  - ▶ Componenti logici
    - Porte logiche
    - Flip-flop
    - Buffer
  - ▶ Linee di connessione
- Si dicono programmabili in quanto i componenti disponibili possono essere connessi a seconda delle esigenze di progetto
- Esistono molte tipologie di dispositivi programmabili
  - ▶ PAL, PLA, ROM, GAL
  - ▶ CPLD
  - ▶ FPGA

- I diversi tipi di dispositivi possono essere classificati secondo diversi criteri
- Programmabilità
  - ▶ One-Time Programmable, OTP
    - Fuse, Antifuse
  - ▶ Reprogrammable
    - E<sup>2</sup>PROM, SRAM
  - ▶ Reconfigurable
    - SRAM
- Connessioni
  - ▶ Globali
  - ▶ Locali e distribuite


 
 
 
- Le linee del dispositivo sono prodotte in modo da essere sempre connesse
  - La programmazione consiste nel “bruciare” (fuse) alcune connessioni in modo da mantenere solo quelle necessarie
  - La programmazione avviene mediante una tensione più elevata di quella di normale funzionamento



  - Le linee del dispositivo sono prodotte in modo da essere sempre disconnesse
  - La programmazione consiste nel “creare” (antifuse) le connessioni necessarie
  - La programmazione avviene mediante una tensione più elevata di quella di normale funzionamento






 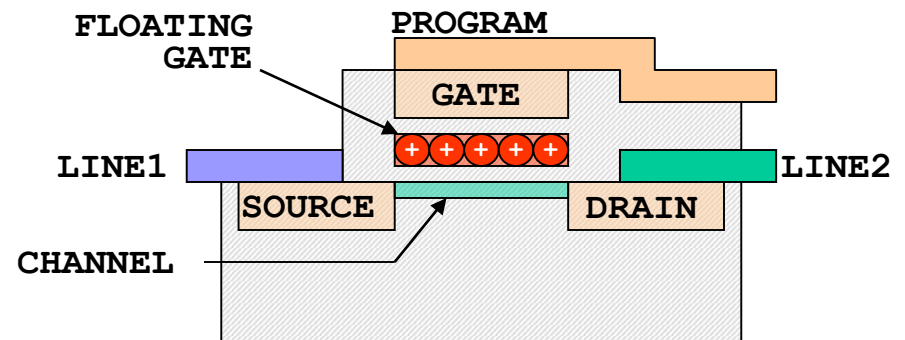 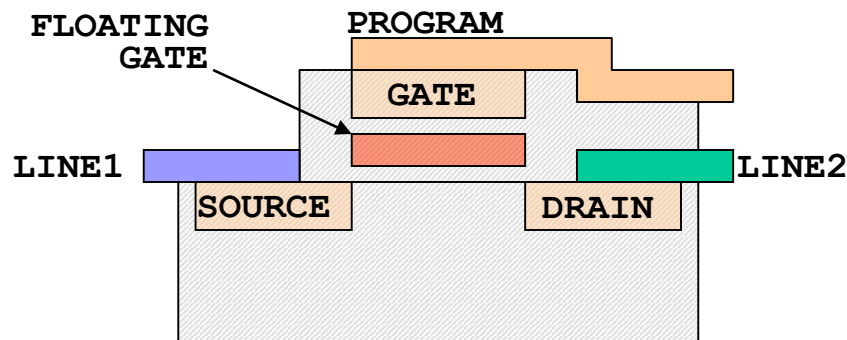- Le linee del dispositivo sono prodotte in modo da essere sempre disconnesse
  - La programmazione consiste nel depositare carica sul floating gate del transistor in modo da mantenerlo in conduzione


   
# SRAM (Reprogrammable)


- Le linee del dispositivo sono prodotte in modo da essere sempre disconnesse
  - La programmazione consiste nel memorizzare un valore logico (0 o 1) in una cella di RAM statica



- Alcuni tipi di dispositivi dispongono di linee di connessione globali
  - ▶ La lunghezza delle linee è maggiore
    - I ritardi sono maggiori
  - ▶ Ogni linea è condivisa da molti elementi logici
    - Può essere usata come uscita di uno solo di essi
    - La flessibilità è quindi limitata
  - ▶ L'architettura è molto semplice
- Dispositivi di questo tipo sono:
  - ▶ Programmable Logic Array (PAL)
  - ▶ Programmable Array Logic (PLA)
  - ▶ Generic Array Logic (GAL)
  - ▶ Alcune versioni estese delle precedenti




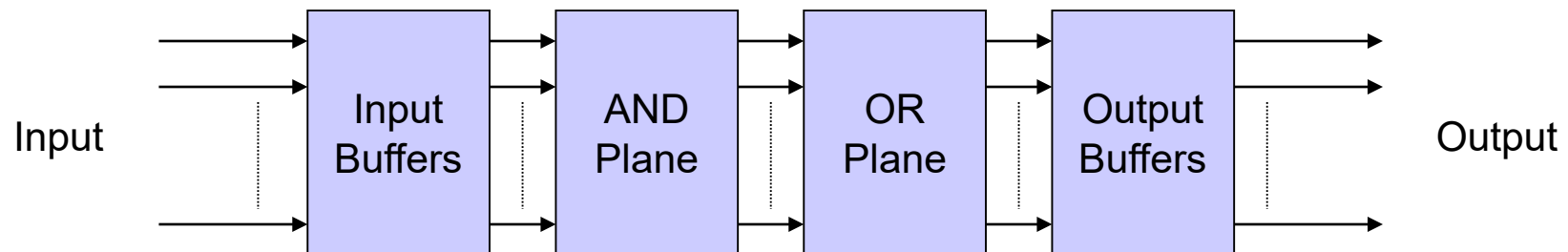- Sono usate per realizzare funzioni a due livelli
- Dispongono di
  - ▶ Un numero di ingressi e di uscite fissato
  - ▶ Un piano AND, per la costruzione dei mintermini
  - ▶ Un piano OR, per la somma dei mintermini
- Per ragioni elettriche, dispongono inoltre di
  - ▶ Buffer di ingresso
  - ▶ Buffer di uscita




- Si possono distinguere tre tipi principali:
- Programmable Logic Array o PLA
  - ▶ Piani AND e OR programmabili
  - ▶ Si costruiscono solo i mintermini necessari
- Programmable Array Logic o PAL
  - ▶ Solo il piano AND programmabile
  - ▶ Si costruiscono solo i mintermini necessari
- Read-Only Memory o ROM
  - ▶ Piano AND pre-programmato mediante un decoder
  - ▶ Sono disponibili tutti i mintermini

- Schema completo

 

- Schema semplificato

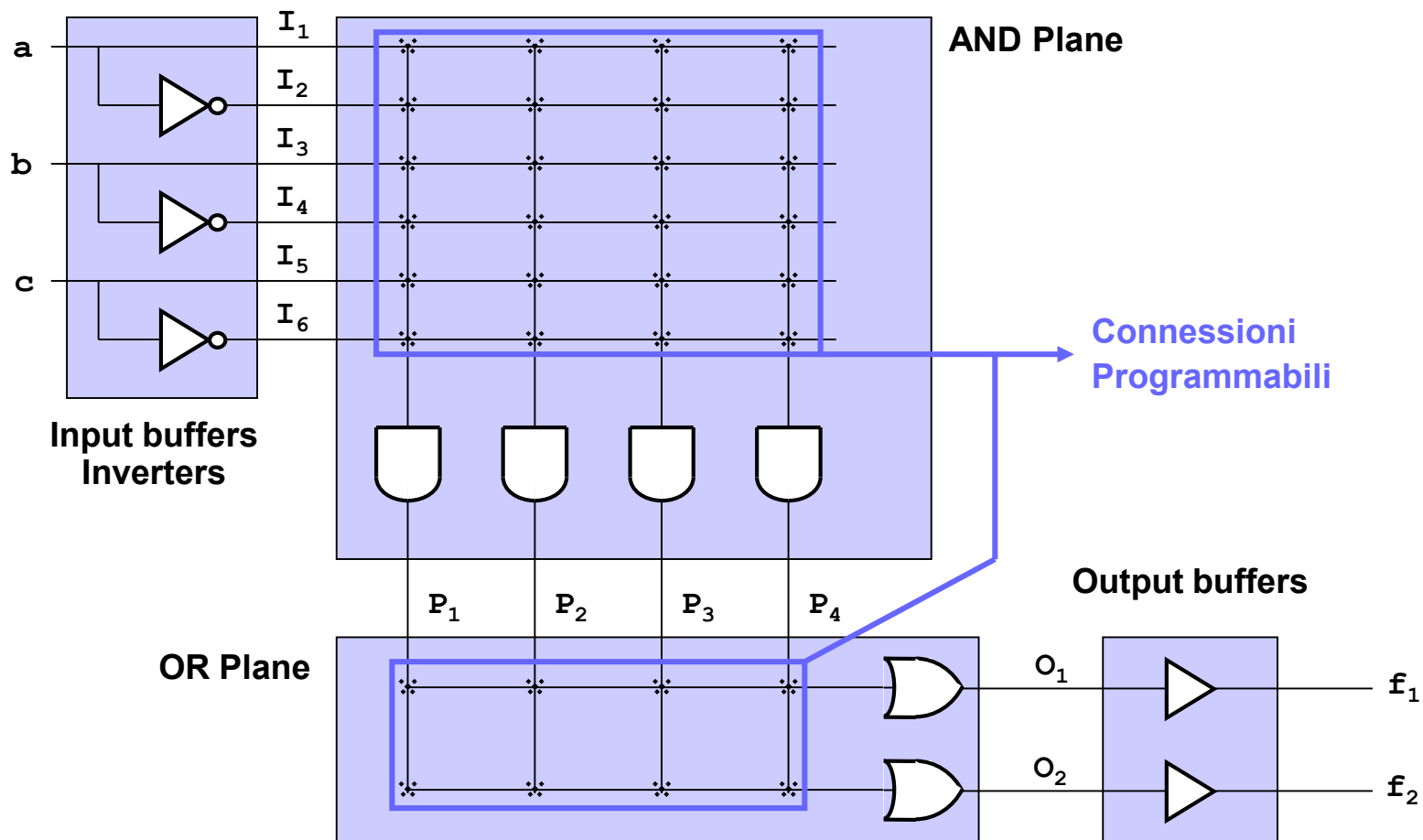

- Realizzazione delle funzioni:

$$f_1 = ab + ac' + a'b'c$$

$$f_2 = ab + ac + a'b'c$$



Formato PLA:

11- 10

1-0 10

001 10

11- 01

1-1 01

001 01

- Prodotti:

$$P1 = ab$$

$$P2 = ac$$

$$P3 = ac'$$


$$P4 = a'b'c$$

- Somme:

$$O1 = P1 + P3 + P4$$

$$O2 = P1 + P2 + P4$$

 - PLA programmata per le funzioni  $f_1$  ed  $f_2$



## ● Esempio 2:

Prima forma canonica della funzione a più uscite:

$$f_1 = a'b'c + a'bc + ab'c' + ab'c + abc' + abc$$

$$f_2 = a'b'c + ab'c + abc$$

$$f_3 = a'b'c + a'bc' + a'bc + ab'c' + ab'c + abc'$$

$$f_4 = a'b'c' + a'b'c + a'bc + ab'c' + ab'c + abc' + abc$$

$$f_5 = a'bc' + ab'c' + ab'c + abc' + abc$$



Funzione a più uscite ottimizzata (espressioni logiche):

$$f_1 = a + bc + b'c'$$

$$f_2 = ac$$

$$f_3 = ab' + a'c + ac' + bc'$$

$$f_4 = a + b' + bc$$

$$f_5 = a + bc'$$



**Formato PLA:**

1--	10000
-11	10000
-00	10000
1-1	01000
10-	00100
0-1	00100
1-0	00100
-10	00100
1--	00010
-0-	00010
-11	00010
1--	00001
-10	00001

# Programmable Logic Array (PLA)

- Esempio (cont.):

## Formato PLA:

1-- 10000

-11 10000

-00 10000

1-1 01000

10- 00100

0-1 00100

1-0 00100

-10 00100


1-- 00010

-0- 00010

-11 00010


1-- 00001

-10 00001

 



- Schema semplificato

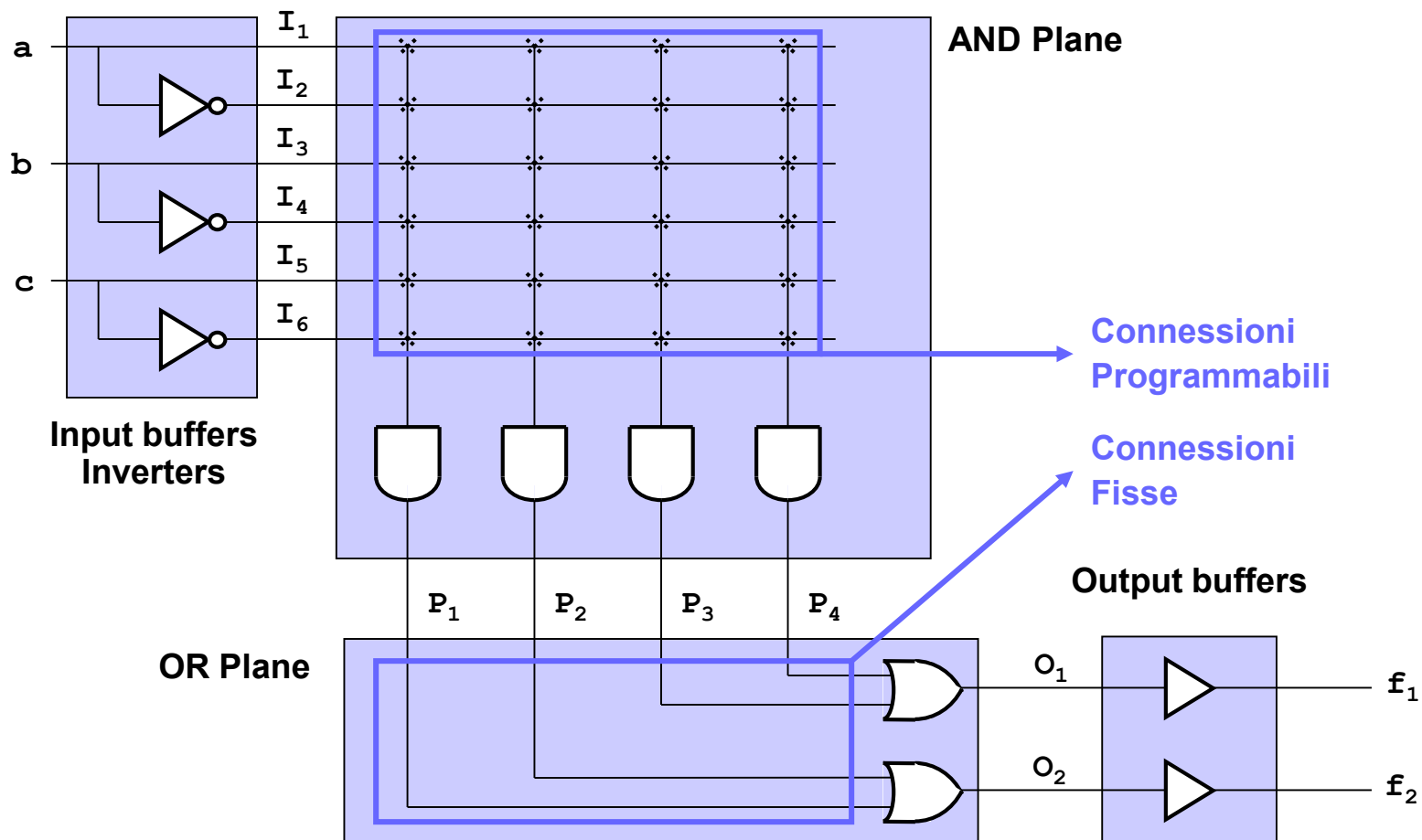

- Realizzazione delle funzioni

$$f_1 = x_1 x_2 \bar{x}_3 + \bar{x}_1 x_2 x_3$$

$$f_2 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 + x_1 x_2 x_3$$

- Su una PAL con
  - 3 ingressi
  - 4 termini prodotto
  - 2 termini somma a 2 ingressi
  - 2 buffer di uscita

## Esempio 2

- Si individuano i prodotti:

$$P_1 = x_1 x_2 \bar{x}_3$$

$$P_2 = \bar{x}_1 x_2 x_3$$

$$P_3 = \bar{x}_1 \bar{x}_2$$

$$P_4 = x_1 x_2 x_3$$

- E le somme

$$O_1 = P_1 + P_2$$

$$O_2 = P_3 + P_4$$


- Da cui le funzioni

$$f_1 = O_1$$

$$f_2 = O_2$$

## Esempio 2

- La realizzazione che ne segue è

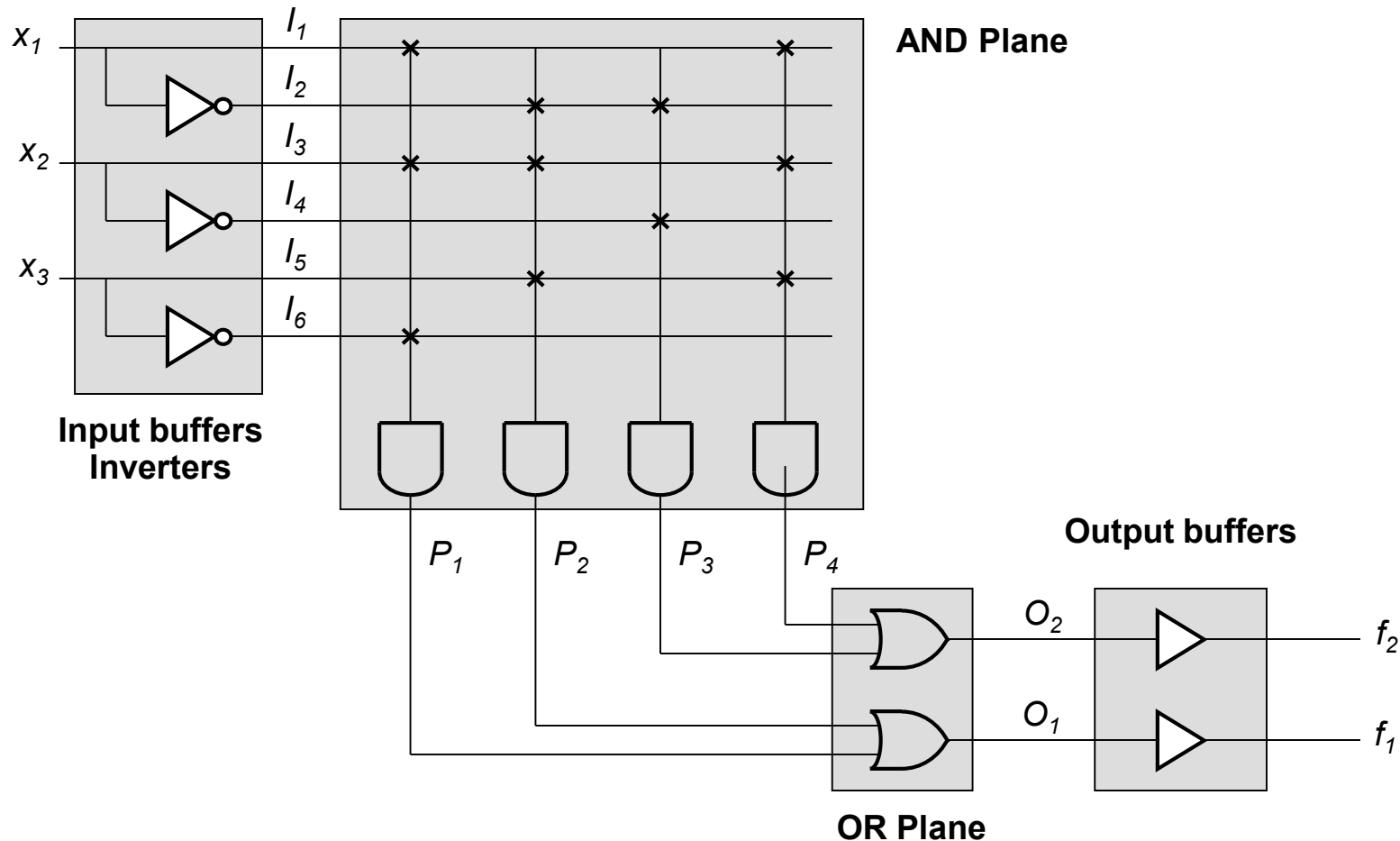

- Una memoria a sola lettura o ROM associa ad ogni indirizzo (ingresso) una parola (uscita)
- In generale si ha la necessità di realizzare più funzioni


$$f_i = f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad i=\{1, 2, \dots, t\}$$

- Con una diversa notazione, si può scrivere:


$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \Rightarrow (f_1, f_2, \dots, f_t)$$

- Questa scrittura evidenzia una trasformazione che va da una  $n$ -upla di ingressi  $x_j$  ad una  $t$ -upla di uscite  $f_i$
- Le memorie ROM, grazie all'address decoder, forniscono tutti i  $2^n$  mintermini ottenibili dalle  $n$  variabili di ingresso  $x_i$

 - Address decoder
  - ▶ Gli ingressi sono le variabili  $x_i$
  - ▶ Le uscite sono tutti i mintermini costruiti a partire dalle variabili di ingresso



- Read-Only Memory, struttura completa

 

## Espressioni logiche

$$f_1 = ab + c + ac'$$

$$f_2 = abc + b'c$$

$$f_3 = a'b + b'c + ac'$$

$$f_4 = a + b' + c$$


$$f_5 = a + bc'$$

## Tabella della verità


abc	$f_1$	$f_2$	$f_3$	$f_4$	$f_5$
000	0	0	0	1	0
001	1	1	1	1	0
010	0	0	1	0	1
011	1	0	1	1	0
100	1	0	1	1	1
101	1	1	1	1	1
110	1	0	1	1	1
111	1	1	0	1	1



- Realizzazione delle funzioni:

 

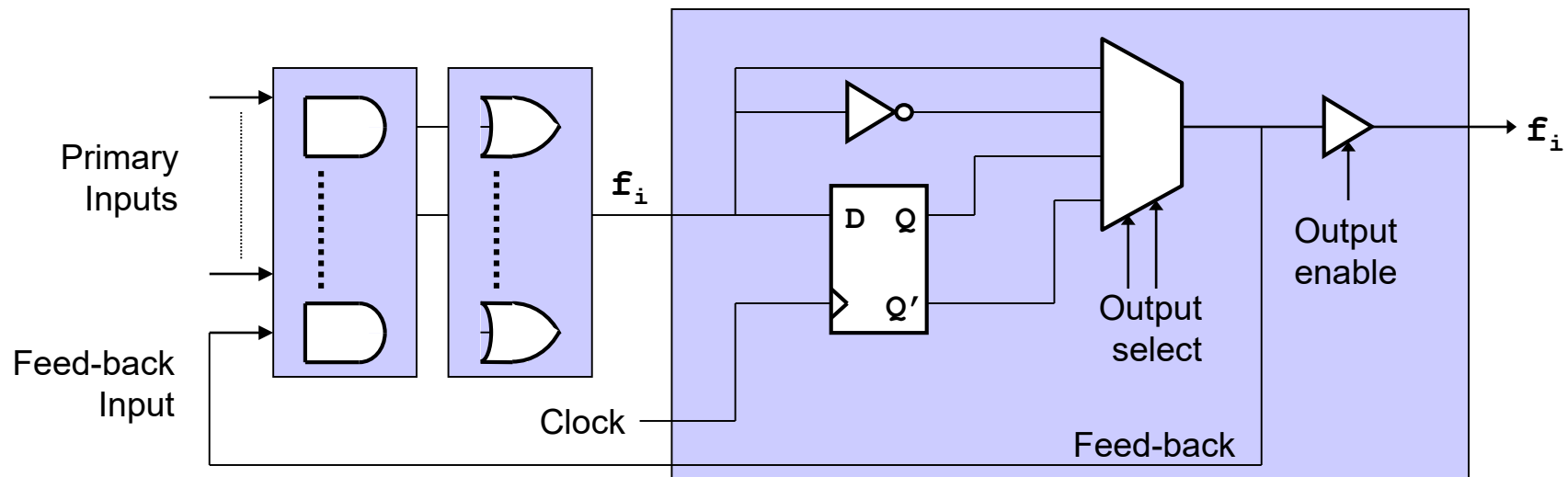- I dispositivi visti sono limitati:
  - ▶ Supportano solo funzioni a due livelli
  - ▶ Sono puramente combinatori
- Nuovi dispositivi basati su PLA:
  - ▶ Introducono una rete di retroazione
  - ▶ Dispongono di elementi sequenziali



- Realizzazione delle funzioni:

$$f_1 = ab'd + cd + c'$$

$$f_2 = ab' + c + ad$$

$$f_3 = ab'd' + acd' + a'$$

- Si raccoglie il fattore

$$g = ab' + c$$

- Ottenendo

$$f_1 = ab'd + cd + c' = d(ab' + c) + c' = dg + c'$$

$$f_2 = ab' + c + ad = (ab' + c) + ad = g + ad$$

$$f_3 = ab'd' + acd' + a' = ad'(ab' + c) + a' = ad'g + a'$$

- Tale forma può essere facilmente realizzata grazie alla retroazione disponibile

- Le funzioni da realizzare sono dunque


$$g = ab' + c$$

$$f_1 = dg + c'$$


$$f_2 = g + ad$$

$$f_3 = ad'g + a'$$


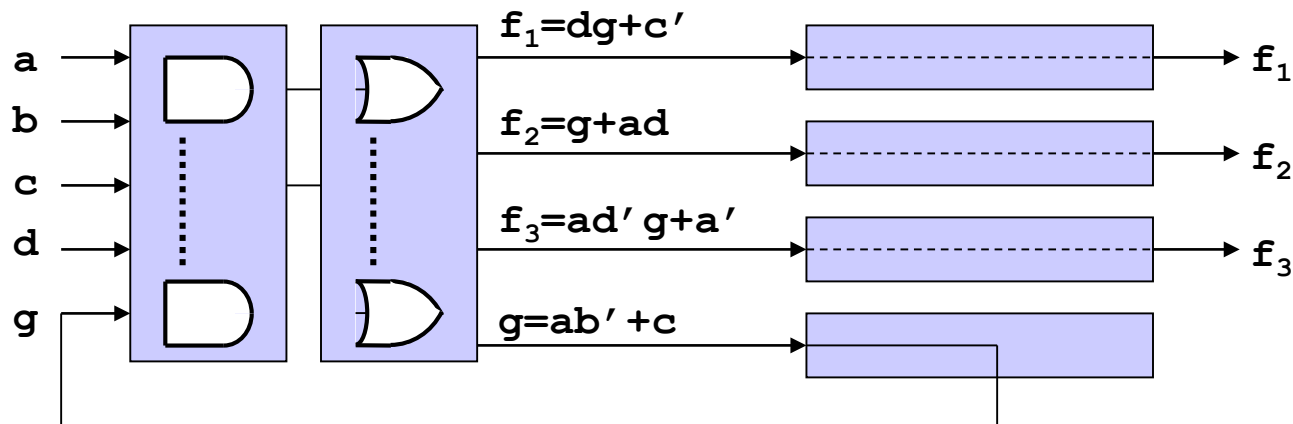
- La prima è usata in retroazione per costruire le rimanenti
- La rete non è più a due livelli



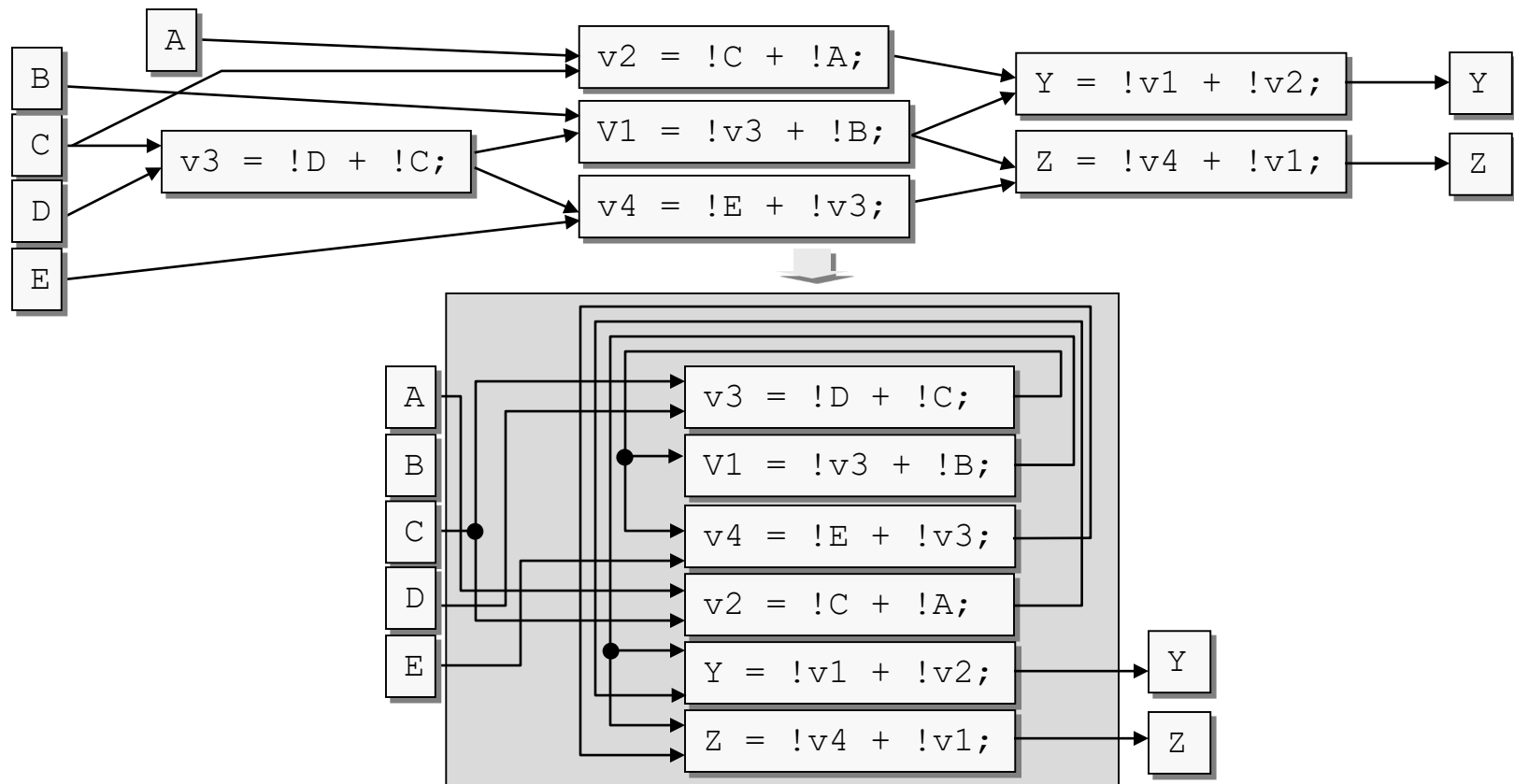
- Esempio di implementazione di una rete combinatoria multi livello a più uscite.



## ● Esempio (cont):

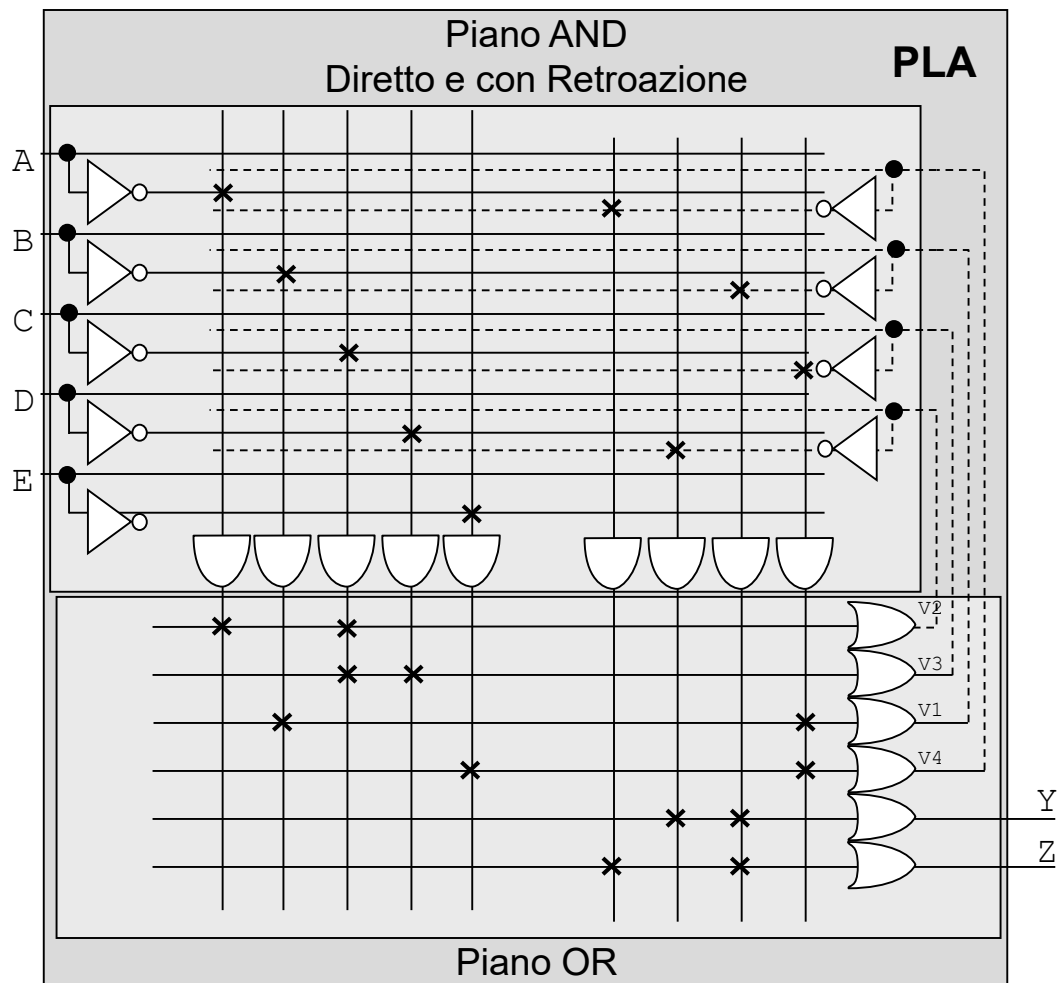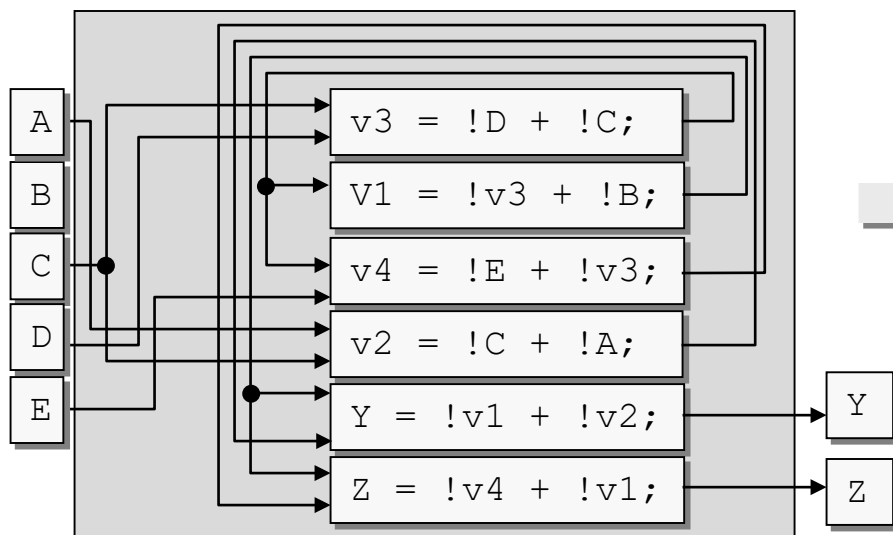

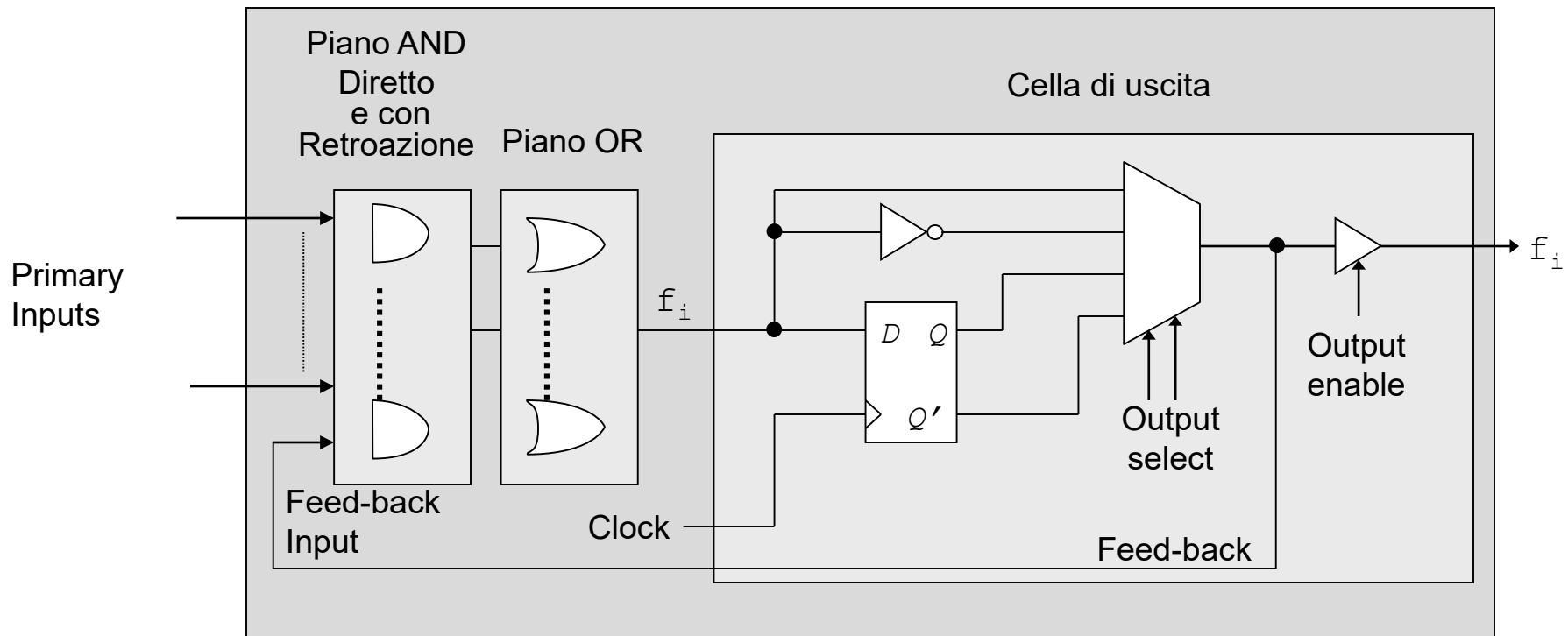- Struttura logica dei dispositivi avanzati basati su PLA a PAL



- Esempio: realizzazione delle macchina a stati identificata dalle espressioni logiche seguenti dove  $a; b$  sono gli ingressi primari,  $Y$  è l'uscita, ed  $s_1; s_2$  sono i bit meno significativo e più significativo dello stato:

$$Y = s_1 !ab + s_2 b + !s_2$$

$$s_1^* = s_1 !a + s_2 + s_1 b$$

$$s_2^* = s_1 !a !b + s_2 !b + !s_1$$

- ▶ Si raccoglie il fattore

$$g = s_1 !a + s_2$$

- ▶ Ottenendo

$$Y = s_1 !ab + s_2 b + !s_2 = b(s_1 !a + s_2) + !s_2 = bg + !s_2$$

$$s_1^* = s_1 !a + s_2 + s_1 b = (s_1 !a + s_2) + s_1 b = g + s_1 b$$

$$s_2^* = s_1 !a !b + s_2 !b + !s_1 = !b(s_1 !a + s_2) + !s_1 = s_1 !bg + !s_1'$$

- ▶ Tale forma può essere realizzata grazie alla retroazione disponibile e agli elementi di memoria presenti.



- Le funzioni da realizzare, di transizione e d'uscita, sono:

$$g = s_1!a + s_2$$

$$Y = s_1!ab + s_2b + !s_2 = b(s_1!a + s_2) + !s_2 = bg + !s_2$$

$$s_1^* = s_1!a + s_2 + s_1b = (s_1!a + s_2) + s_1b = g + s_1b$$

$$s_2^* = s_1!a!b + s_2!b + !s_1 = !b(s_1!a + s_2) + !s_1 = s_1!bg + !s_1$$

- La prima funzione è utilizzata in retroazione per realizzare le rimanenti
- La rete è a più livelli ed utilizza elementi di memoria FFD.
  - L'uso di FFD rende le funzioni di transizione uguali alle funzioni di eccitazione. *Stato presente:*  $Q_1 = s_1; Q_2 = s_2$  *Stato futuro:*  $D_1 = s_1^*; D_2 = s_2^*;$

- Le funzioni da realizzare, di eccitazione e d'uscita, sono:

$$g = Q_1!a + Q_2$$

$$Y = bg + !Q_2$$

$$D_1 = g + Q_1b$$

$$D_2 = Q_1!bg + !Q_1$$


- Lo schema logico è:

$$g = Q_1!a + Q_2$$


$$Y = bg + !Q_2$$

$$D_1 = g + Q_1b$$

$$D_2 = Q_1!bg + !Q_1$$

 


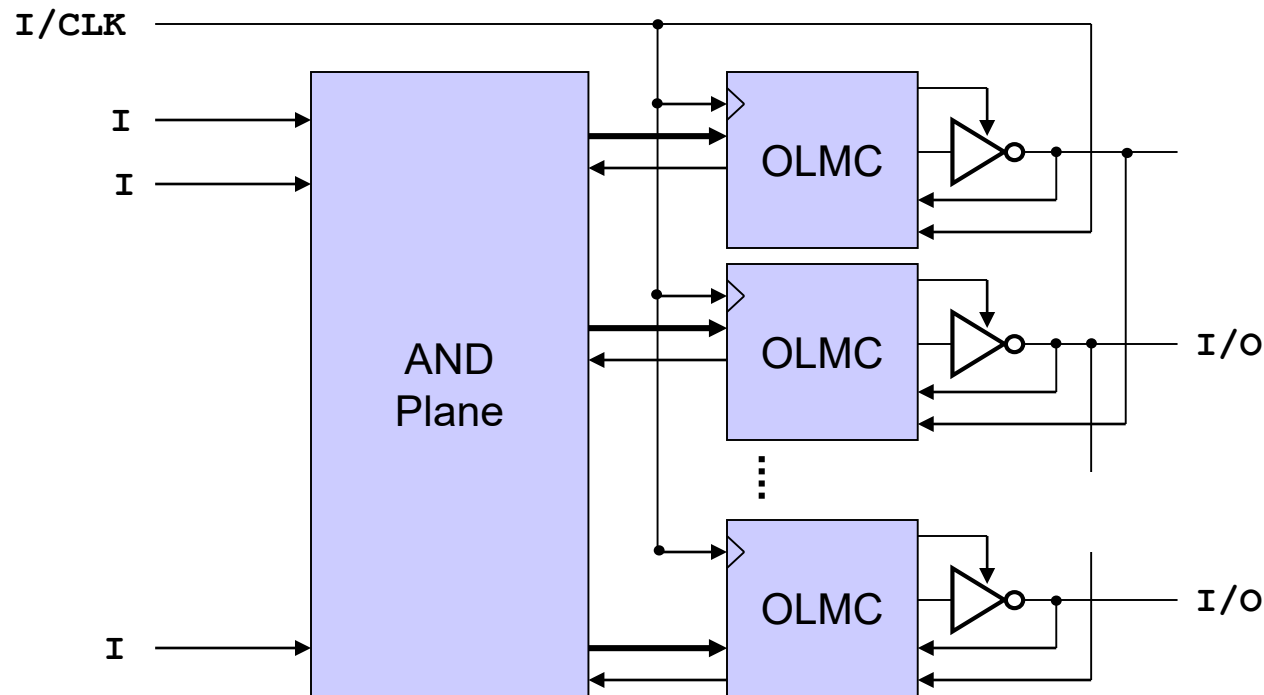- Le Generic Array Logic o GAL sono una generalizzazione delle logiche programmabili quali PAL e PLA
- I dispositivi più diffusi sono noti come **16V8** e **22V10**




- Le celle di uscita OLMC o Output Logic MacroCell rendono questa architettura molto flessibile


Uscita semplice

 


Uscita e retroazione interna

 

Ingresso

 


Uscita e retroazione esterna

 


- I Complex Programmable Logic Devices o CPLD sono una evoluzione di dispositivi quali PLA, PAL e GAL
- Sono caratterizzati da
  - ▶ Connessioni globali
  - ▶ Logica concentrata
- Rispetto a PAL, PLA e GAL
  - ▶ Hanno dimensioni molto maggiori
  - ▶ Le celle disponibili sono più complesse
- Hanno diversi aspetti positivi
  - ▶ Dimensioni ridotte
  - ▶ Elevate velocità
  - ▶ Struttura regolare e facilmente programmabile

- L'architettura generale è la seguente

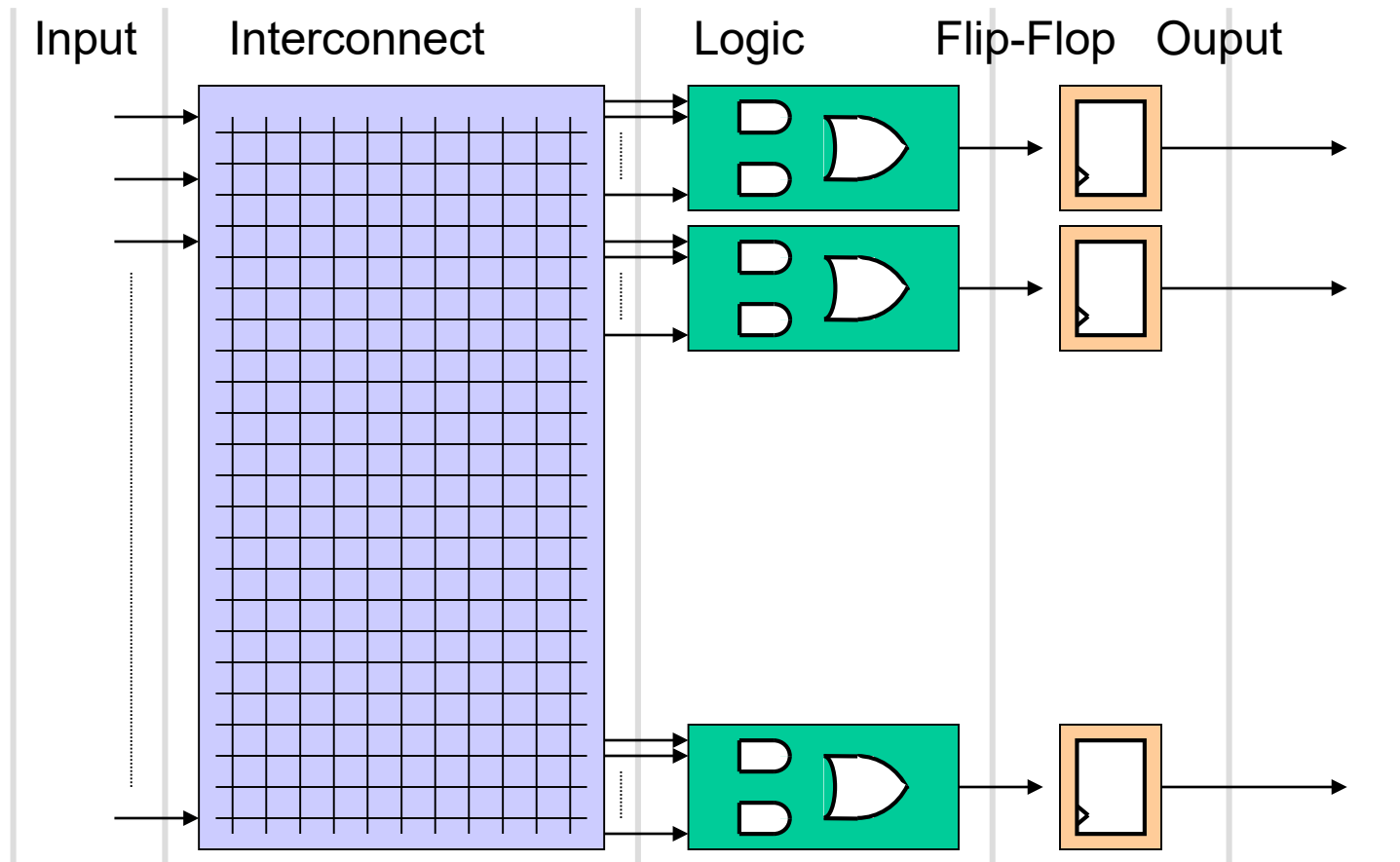


- Xilinx XC9500 Logic Cell

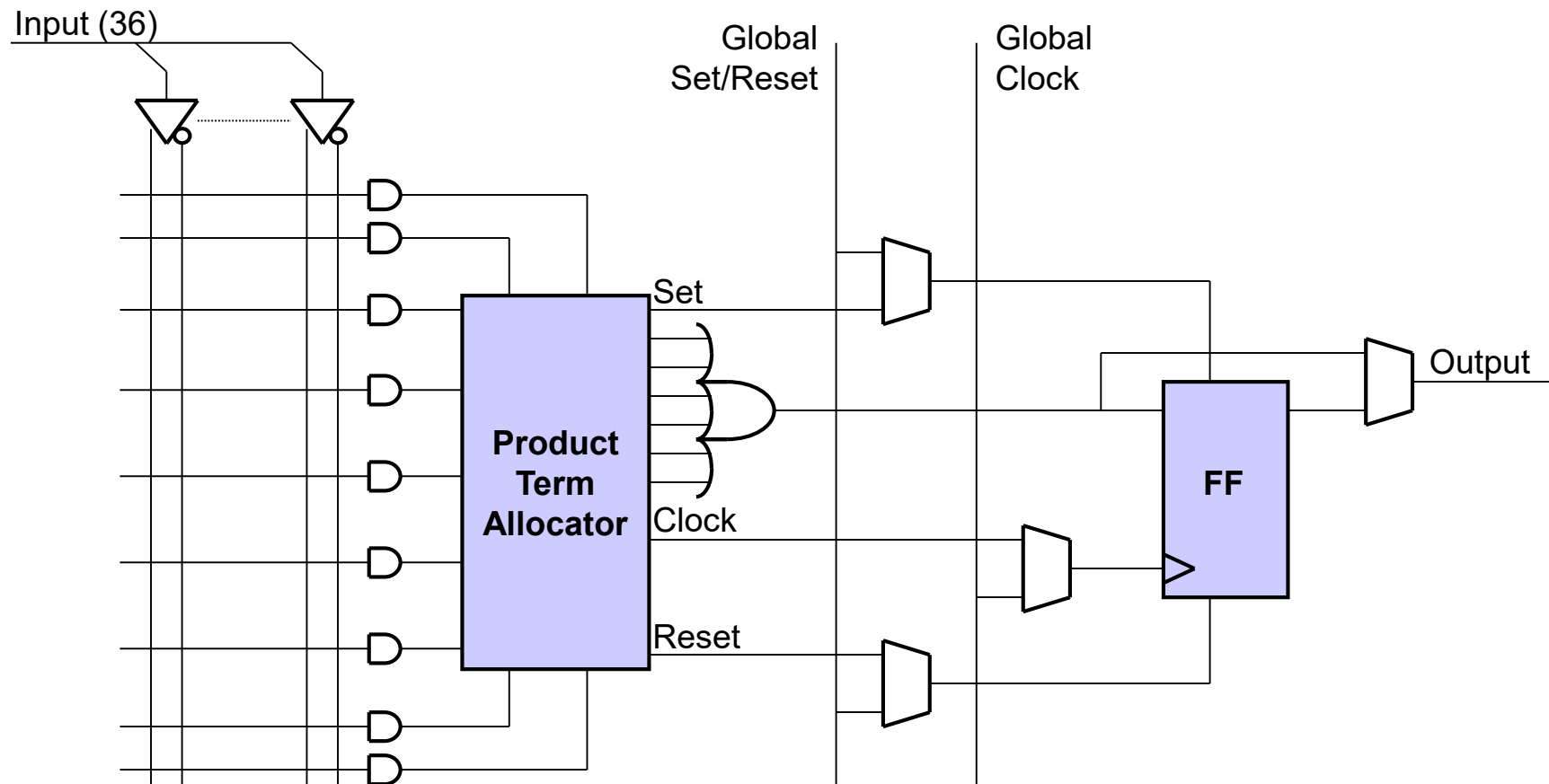

- I dispositivi noti come Field Programmable Gate Arrays o FPGA sono i dispositivi programmabili più complessi attualmente disponibili
- Sono caratterizzati da
  - ▶ Connessioni locali
  - ▶ Logica distribuita
- Rispetto a PAL, PLA, GAL e CPLD
  - ▶ Hanno dimensioni molto maggiori
  - ▶ Le celle disponibili hanno complessità variabile
  - ▶ Sono estremamente flessibili
  - ▶ Possono disporre di componenti complessi integrati



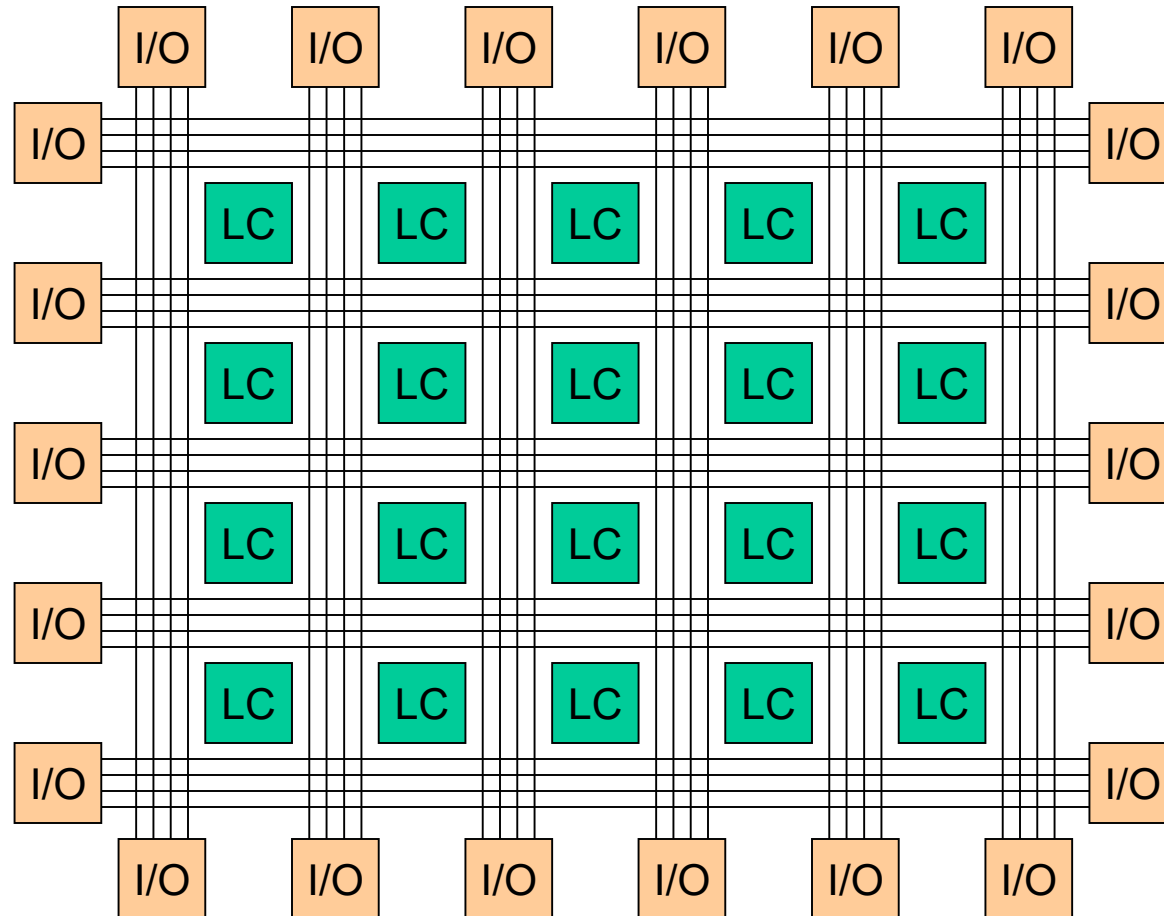
- L'architettura generale di una FPGA è la seguente




- Esistono due classi differenti di FPGA che si distinguono per la complessità delle celle o Logic Cell (LC)
  - ▶ Celle semplici
    - Flessibilità
    - Possibilità di sfruttare appieno le risorse
    - Complessità della rete di interconnessione
    - Problemi di routing
  - ▶ Celle complesse
    - Funzioni complesse in una singola cella o in poche celle
    - Spreco di risorse
    - Rete di interconnessione semplificata
    - Routing semplice

- Esempi di celle semplici: ACTEL 40MX, 42MX Family


**40MX C-Module**

 


**40/42MX S-Module**

 


**40/42MX D-Module**

 


**42MX C-Module**

 

**40/42MX S-Module**

 


**40/42MX I/O-Module**

 

- Mediante multiplexer a due ingressi è possibile realizzare le funzioni logiche elementari:
  - ▶ NOT
  - ▶ AND
  - ▶ OR
- Avendo a disposizione un inverter (o utilizzando un altro multiplexer) si possono anche realizzare le funzioni:
  - ▶ NAND
  - ▶ NOR
  - ▶ XOR
- Inoltre il multiplexer può essere utilizzato come tale

$$y = x_1 s + x_2 s'$$


 


$$s = a$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 1$$

$$y = (0)a + (1)a' = a'$$

 
 


$$s = a$$

$$x_1 = b$$

$$x_2 = 0$$

$$y = ba + (0)a' = ab$$

  



$$s = a$$







$$x_1 = a$$

$$x_2 = b$$

$$y = aa + ba' = a + a'b$$

$$= a + b$$

  


      

- Mediante multiplexer a quattro ingressi è possibile realizzare qualsiasi funzione di due variabili, infatti:

$$y = a'b'f_{00} + a'bf_{01} + ab'f_{10} + abf_{11}$$

 
- Un multiplexer è usato come look-up table
  - Gli ingressi dati sono i valori della funzione
  - Gli ingressi di selezione sono le variabili




a	b	y
0	0	$f_{00}$
0	1	$f_{01}$
1	0	$f_{10}$
1	1	$f_{11}$

- Alcune celle possono essere leggermente più complesse
- Buon compromesso tra celle semplici e celle complesse
- Esempio: Actel SX-A Family

SX-A C-Module


 


SX-A C-Module

 




  
- Molti dispositivi FPGA dispongono di celle complesse
  - ▶ Numero elevato di ingressi/uscite
  - ▶ Elementi sequenziali
  - ▶ Funzioni complesse in una sola cella
    - Riduzione dei problemi di routing
    - Maggiore velocità grazie alla località




## Altera MAX 7000 Combinatorial Cell

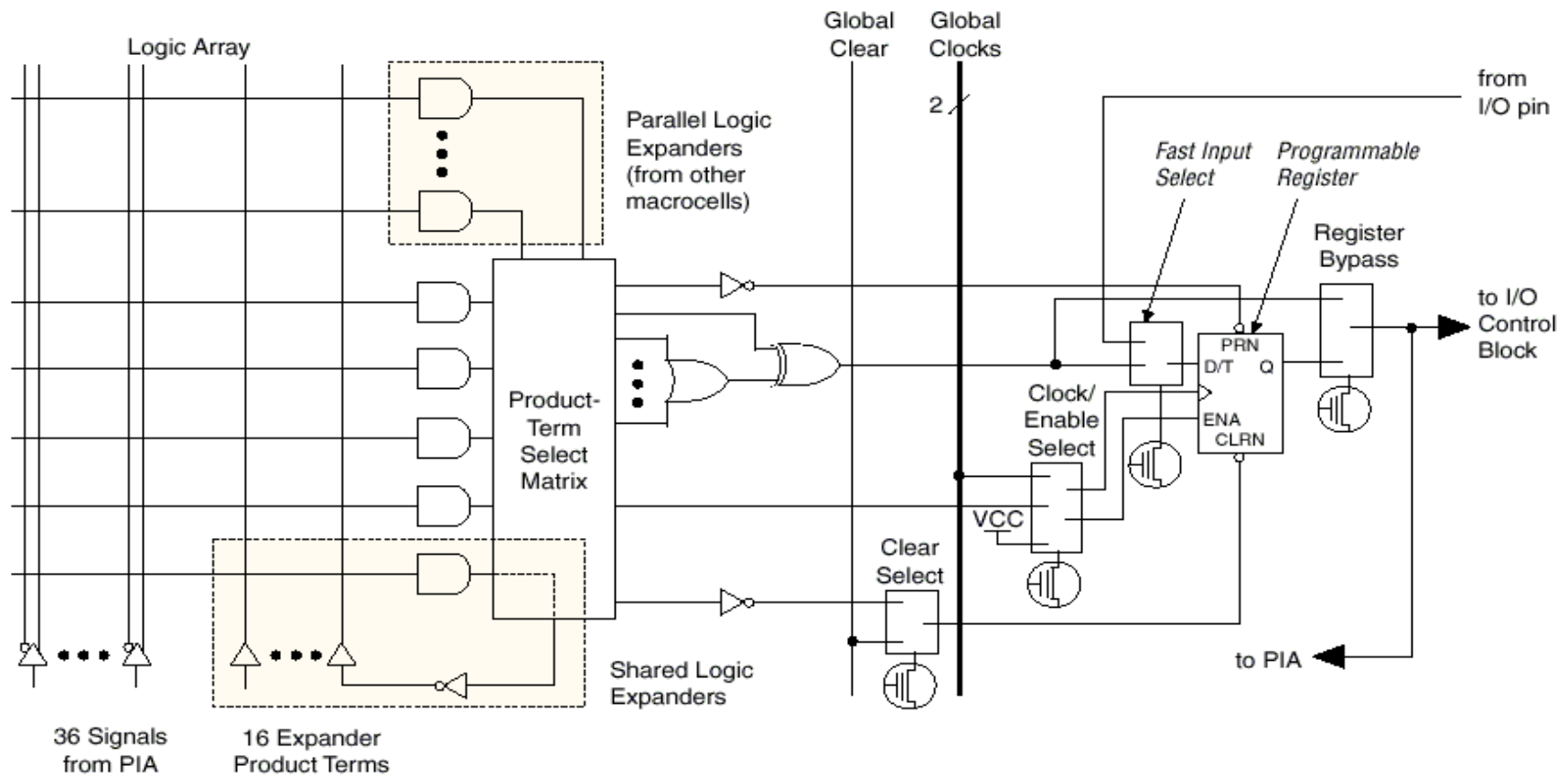


## Altera MAX 7000 Architecture

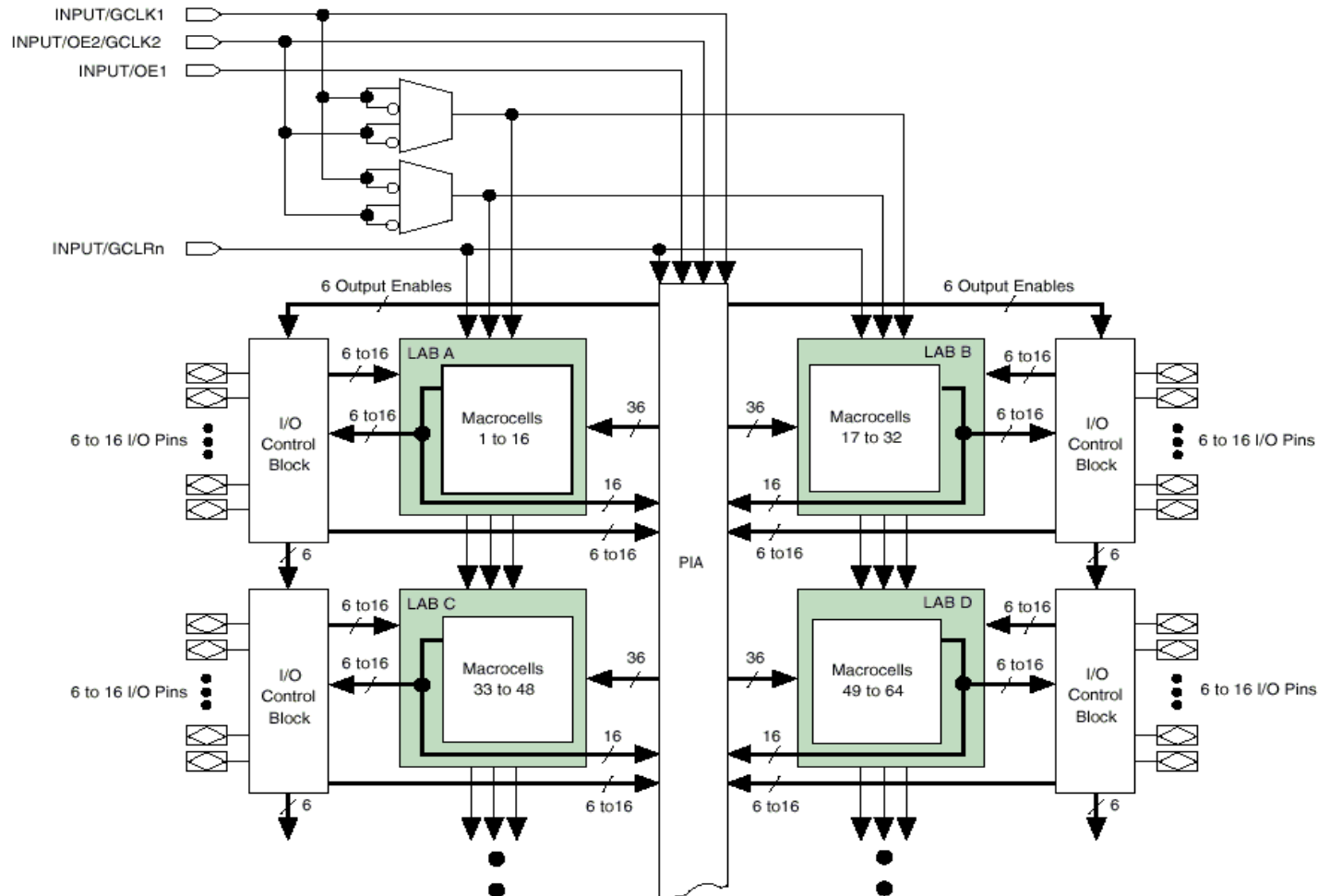


## Altera Flex 10K Combinatorial Cell

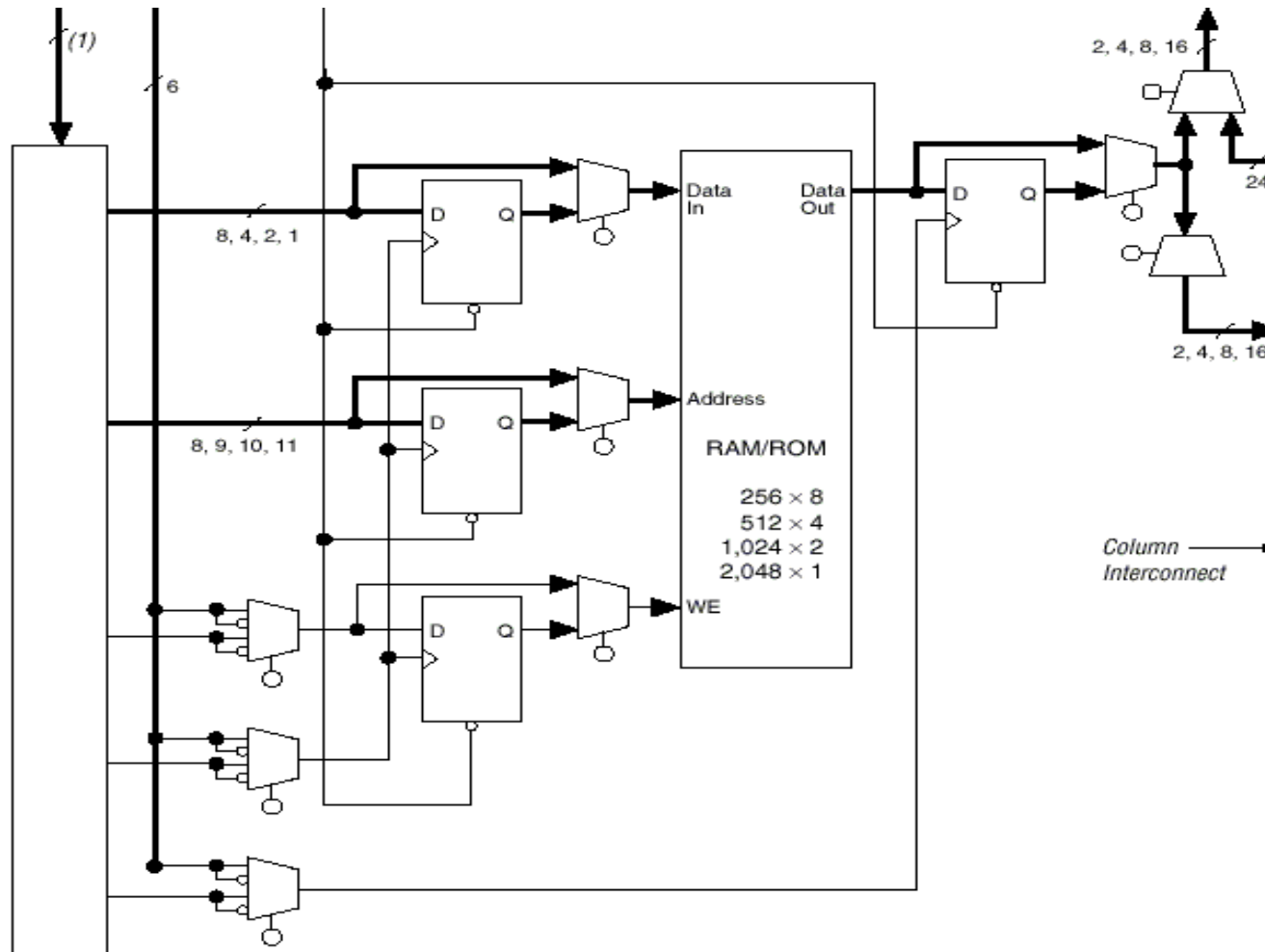


## Xilinx Virtex II Combinatorial Cell

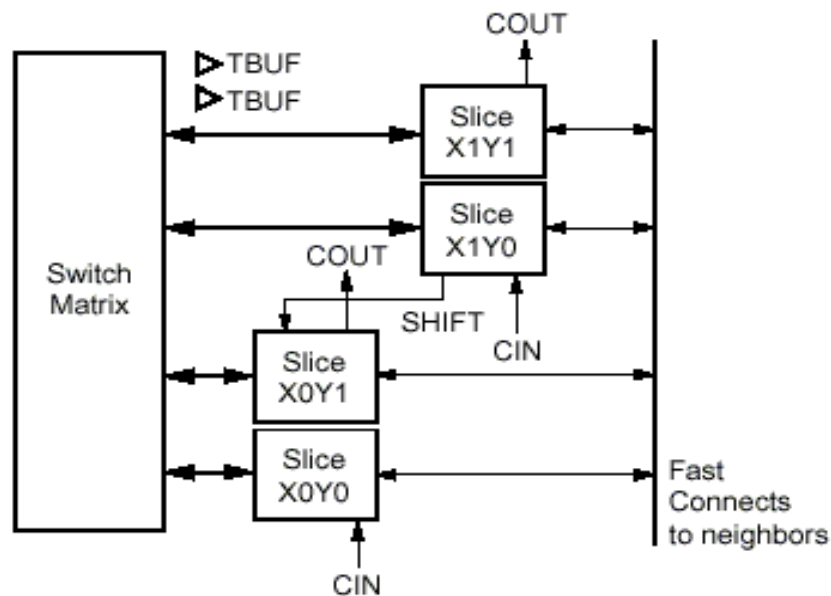

## Xilinx Virtex II Input/Output

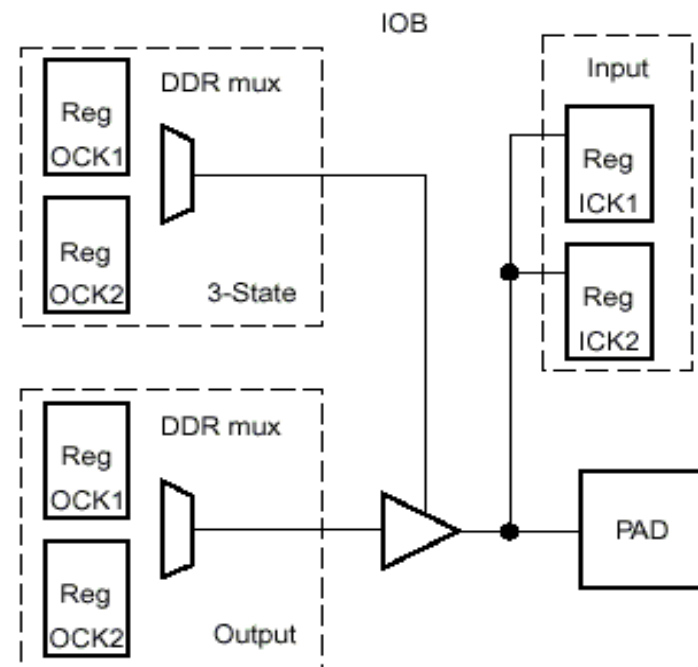
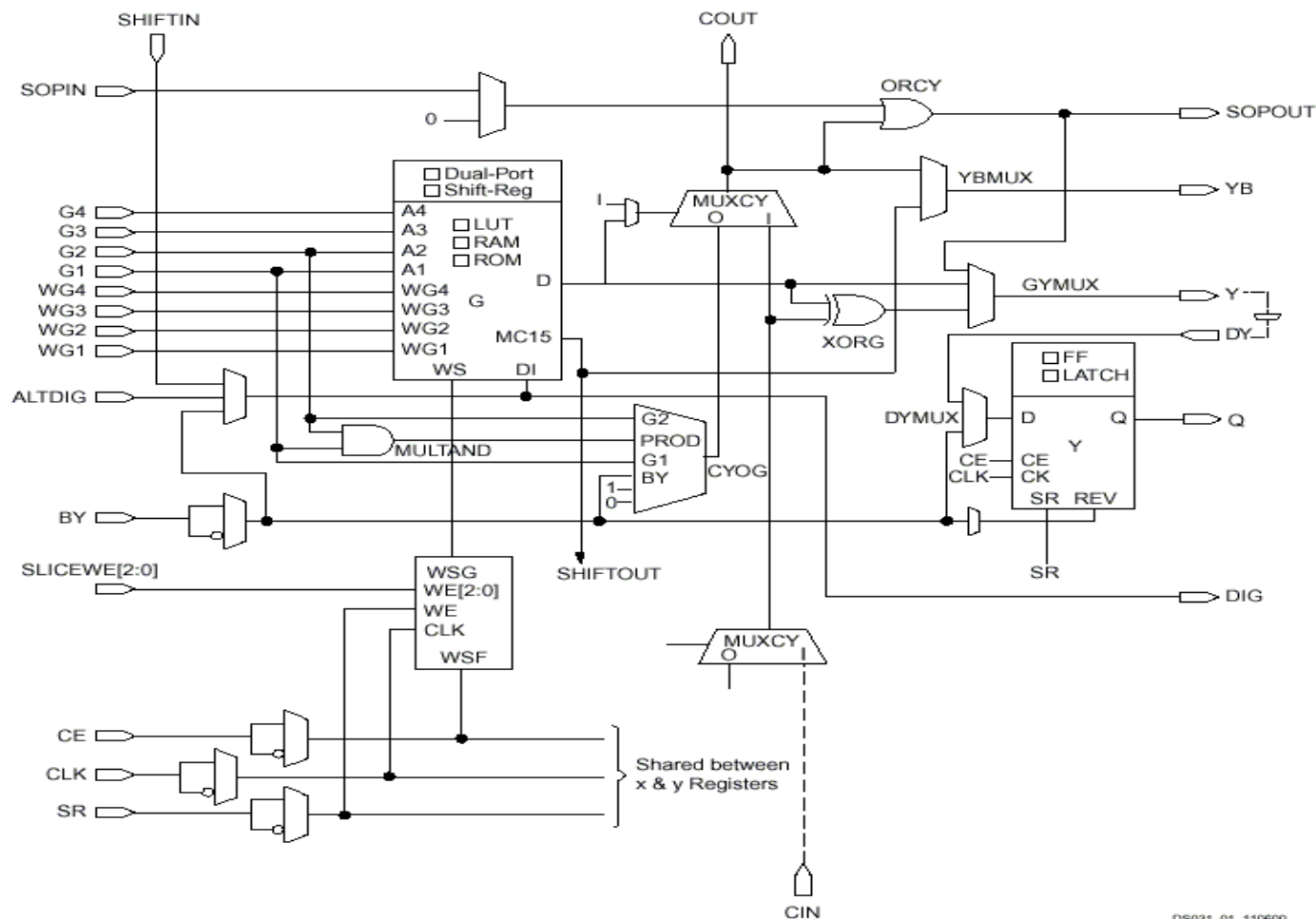
## Xilinx Virtex II Combinatorial Cell internals



DS031\_01\_110600